数字示波器实验

23级 Elaina

引言

数字示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器。它通过将电信号转换为数字信号,然后进行处理和显示,能够提供更加准确和清晰的波形图像。本实验旨在通过使用数字示波器,探索其原理和应用,并对其性能进评估。

一、 实验目的


- 1. 了解和掌握数字示波器的使用方法和基本作用
- 2. 学习使用函数发生器

二、实验仪器

GDS-1102B 型数字示波器、MFG-2000M 型函数发生器

三、 实验原理

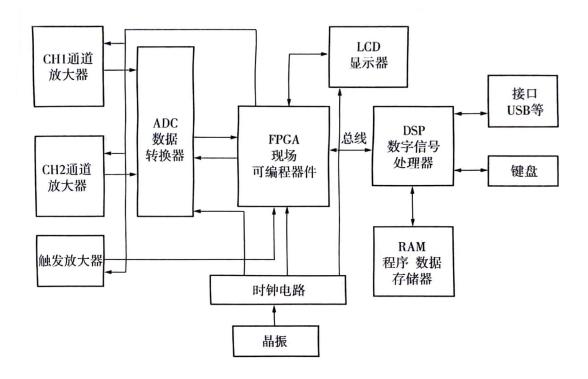数字示波器实际上是计算机技术的一种应用。不管什么型号和类型的数字示波器,其系统的硬件部分均为一块高速的数据采集电路板,这块电路板能实现双通道数据输入和处理。从功能上可将硬件系统分为信号前端放大及模块(可变增益放大器)、高速模数转换模块(ADC 驱动器)、FPGA 逻辑控制模块、时钟分配、单片机控制模块、数据通讯模块、液晶显示等控制部分。实验使用的仪器从数据的采集、存储(写入)、读出(取出)、测量运算、显示等全过程都采用数字化技术进行处理。这使得示波器的一些操作和测量能够实现自动化或智能化,如亮度对比度的调节、自动设置显示波形、对被测信号的表征参数如周期、频率、电压幅度、脉冲宽度、占空比等既可直接计算并且把结果显示于屏幕,也可以将屏幕显示的内容和测量结果甚至面板设置进行保存,如储存参考波形,输出到打印机、软盘或直接到电脑。



实验使用的数字示波器型号为固纬 GDS-1102B 型数字示波器(参照数字示波器操作简介部分)。数字示波器操作上仍然类似模拟示波器,显示和测量实际上是以模拟示波器的内容为基础改进和扩展而来的。依然是以"TIME/DIV"旋钮来调节显示多少个观测波形,同样调节电平"LEVEL"旋钮使波形稳定。但是原来模拟示波器只能标示在操作面板"TIME/DIV"旋钮上的挡位示值,现在可随着调节对应显示在屏幕的下方,在屏幕上还有与之对应的采样率。Y 轴每格电压选择"VOLTS/DIV"等也一样。

数字示波器能将信号以一定的时间间隔进行采集并进行数字化处理,所有示波器显示的波形都是在满足一定触发条件下产生的。触发电平的调节决定了数字示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定,就可以将不稳定的波形变成有意义的波形。数字示波器的 Y 轴和 X 轴扫描信号可源自同一地址,因而同步性非常好,显示的波形十分稳定,而且可以做到任意选择扫描开始和结束的位置。只要能保持每次扫描开始的位置和结束的位置都相同,波形就是稳定的。


四、 内容步骤

- 1、 观测多功能型函数发生器主信号输出的各种波形
 - ① 将数字信号发生器 A 端输出信号输入 CH1 通道;

- ② 调出正弦波 $(100Hz, V_{p-p} = 5V)$,三角波 $(1kHz, V_{p-p} = 3V)$,方波 $(10kHz, V_{p-p} = 8V)$ 三种波形,拍照;
 - ③ 调出 $(100Hz, V_{p-p} = 6V)$, 初相位 45°的正弦波, 光标测量, 拍照;
 - ④ 对于同一个 100Hz 的正弦波, 自动测量, 拍照;
 - ⑤ 比较两种测量的结果。
 - 2、 利用李萨如图形测频率
 - ① 将函数信号 A 端输出信号输入 CH1 通道, B 端信号输入 CH2 通道;
 - ② 调出 fy: fx = 1,2,3,3/2 的李萨如图形, 拍照;
 - 3、 数字示波器的数学运算
- ① 函数信号发生器 CH1 输出 1kHz, $V_{p-p}=5V$ 信号,CH2 输出 2kHz, $V_{p-p}=5V$ 信号,示波器显示 CH1+CH2,拍照;
- ② 函数信号发生器 CH1 输出 1kHz, $V_{p-p}=5V$ 信号,CH2 输出 2kHz, $V_{p-p}=6V$ 信号,示波器显示 CH1*CH2,拍照。

五、 数据处理

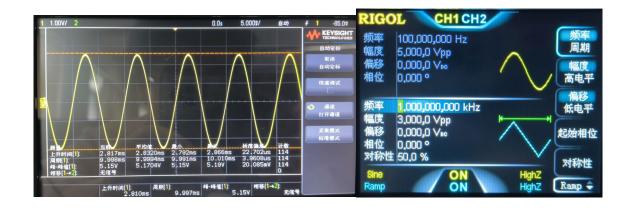- 1、 观测多功能型函数发生器主信号输出的各种波形
 - 1) 正弦波 100Hz, $V_{p-p} = 5V$



2) 三角波 1kHz, $V_{p-p} = 3V$




3) 方波 10kHz, $V_{p-p} = 8V$




4) 正弦波 100Hz, $V_{p-p} = 6V$ 初相位 45° 光标测量



5) 正弦波 100Hz, $V_{p-p}=6V$ 初相位 45° 自动测量

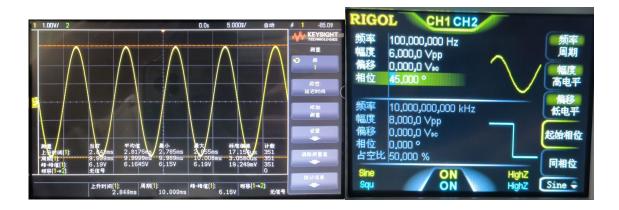


2、 利用李萨如图形测频率

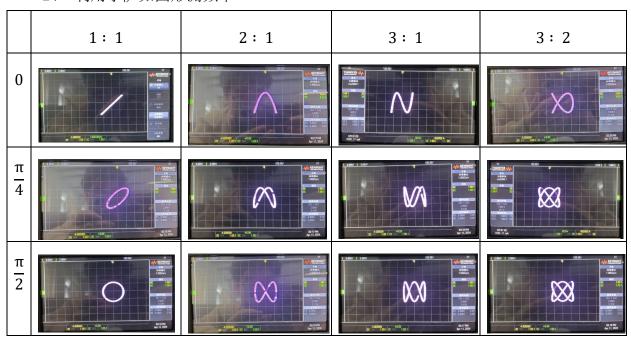


3、 数字示波器的数学运算

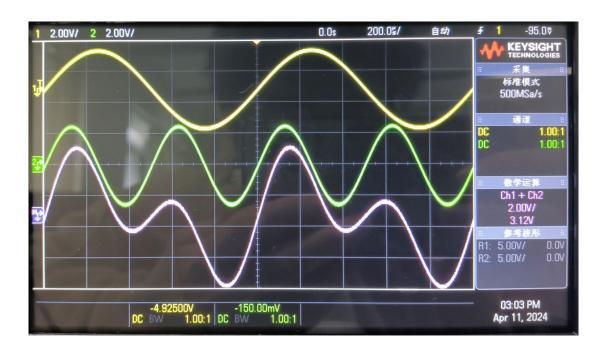1) CH1: 1kHz, $V_{p-p}=5V$, CH2: 2kHz, $V_{p-p}=5V$, 显示 CH1+CH2



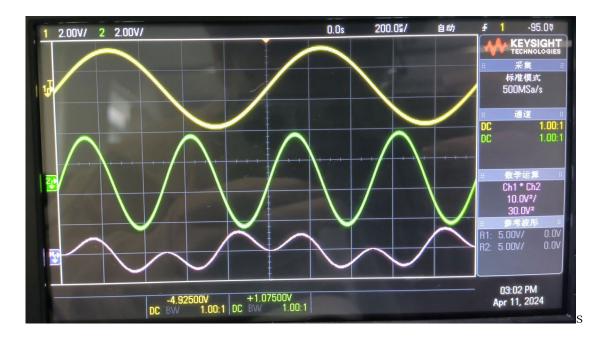2) CH1: 1kHz, $V_{p-p}=5V$, CH2: 2kHz, $V_{p-p}=6V$, 显示 CH1*CH2



六、 结论及分析

本实验无结论与分析。